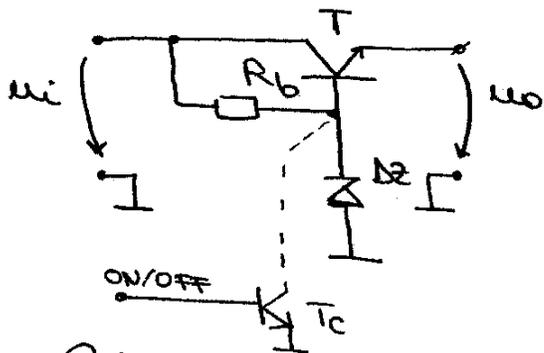


Stabilizator parametric cu tranzistor amplif. de crt.



$R_b + Dz \leftarrow$  stab. parametric  
 $T \leftarrow$  se comp. ca un repetor pe emitor (in E vom. găsi  $U_{de}$  bază - căd. de tens. pe o jonct.)

Crt. de ieșire al stab crește de  $\beta_{21}$  ori.

Conectând  $T_c \leftarrow$  comutator pot să fac ca  $U_o$  să fie 0

sau tensiunea stabilizată. De. am o tens. pe  $b_z$ .

lui  $T_c < 0,5 - 0,6V \Rightarrow T_c$  e blocat  $\Rightarrow$  obt. tens. stab.  $U_o$ .

$Dz 5V6 \leftarrow 5,6V$ .

Stabilizatoare cu reacție

Prin reacție,  $U_o$  este măsurată în funcție de o tens. de referință, stab. comportându-se ca un sistem de reglare automată cu buclă închisă de reacție neg.

În gen. stab. cu reacție sunt stab. serie (ER e înseriat cu sarcina).

Stabilizatoare cu ci.

$\rightarrow$  circ. de uz general (se p. face practic (\*) tip de stab, dar necesită multe compon. externe).

$\rightarrow$  circ. stabilizatoare de tens. fixă în 3 terminale


$\rightarrow$  stab. integrate de tens. reglabile în 3 terminale.

Ultimele 2 tipuri de circ. nec. puține compon. externe și se alege tipul de stabilizator în funcție de aplicație.

### 1) Circ. stab. de uz general


Circuitul 723 conține : o sursă de tens. de ref. termocompensată, un AEU, o protecție la supraînc. și un circ. de ieșire capabil să comande atât tranz. PNP cât și NPN. Cu ajutorul său se pot construi stab. cu o  $V_0$  de până la 30V și cu tranz. externe curenți de ord. zecilor de A.

Schema bloc :

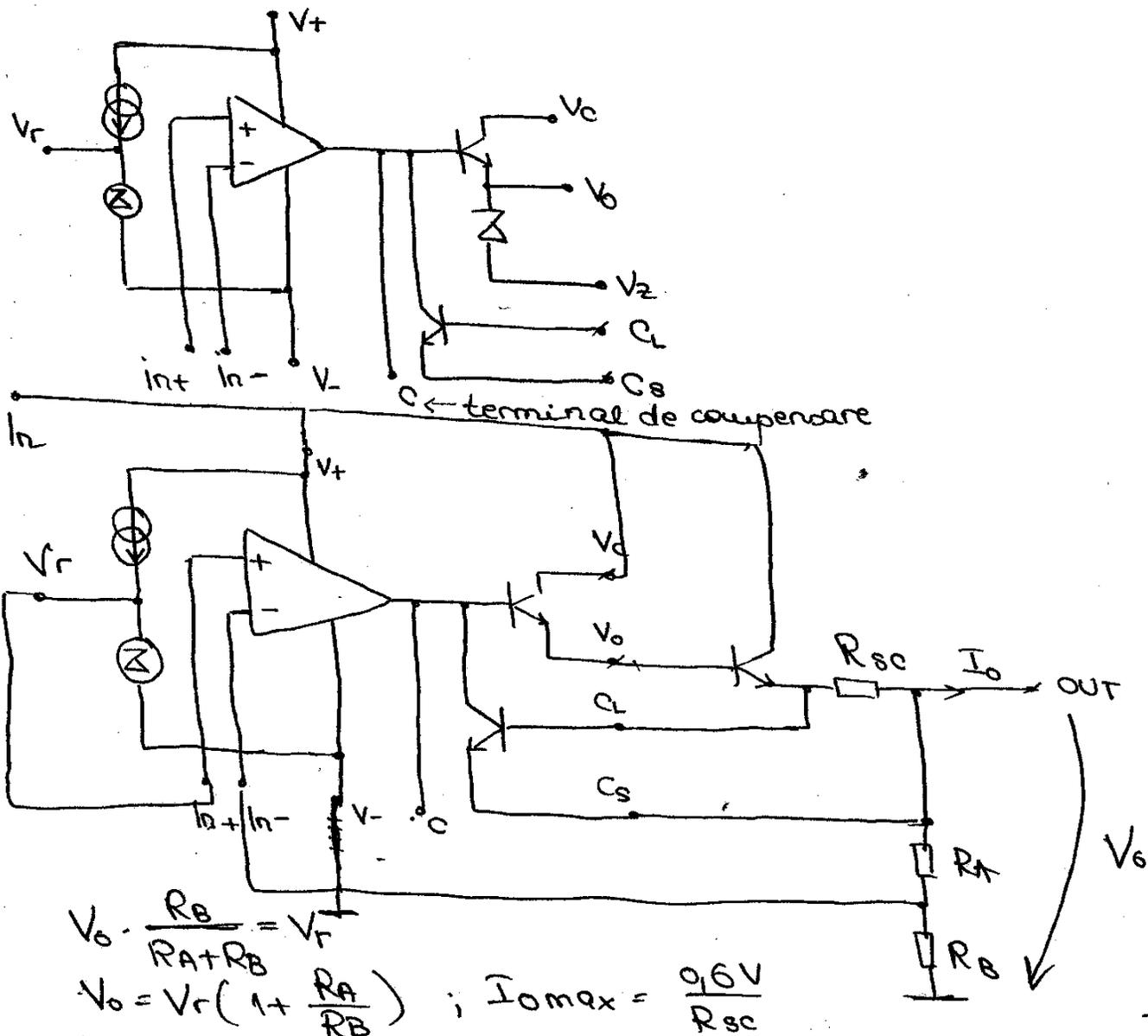


$$V_0 \cdot \frac{R_B}{R_A + R_B} = V_r$$
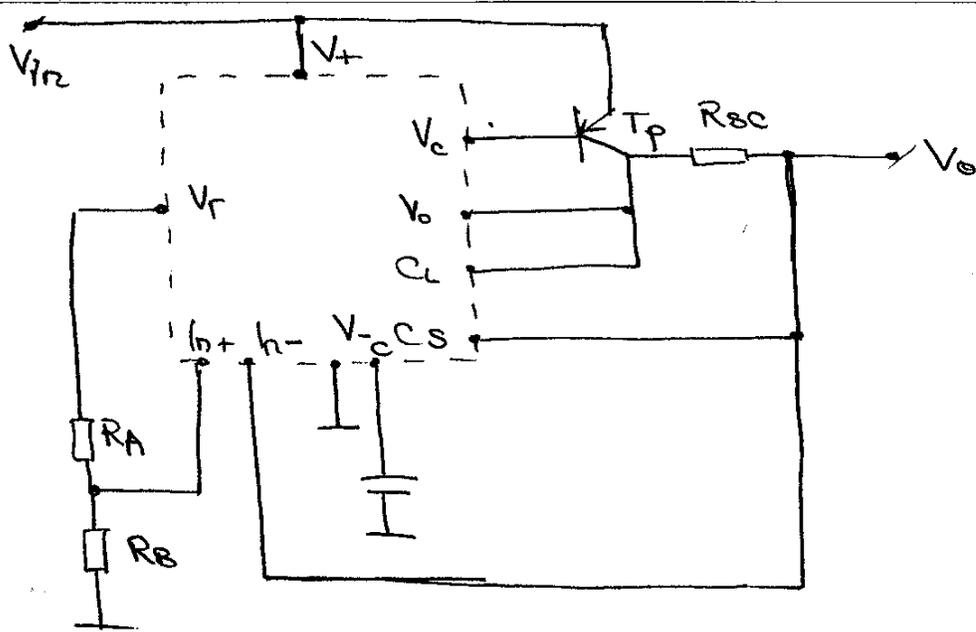
$$V_0 = V_r \left( 1 + \frac{R_A}{R_B} \right) ; I_{0max} = \frac{0.6V}{R_{sc}}$$



$$V_o = V_r \cdot \frac{R_B}{R_A + R_B}$$

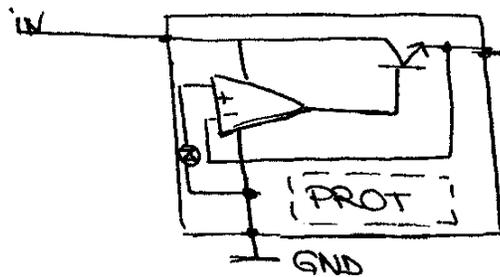2) Stabilizatoare de U fixă în 3 terminale:



Circ. cont. ERS, AE, sursa de ref., precum și protecții la supraer. și supraîncălzire. Aceste circ. se fabrică ca

stab. de tens. poz. sau neg. într-o gamă standardiz. de U și cti. Cele mai răspândite sunt fam. 78xx și 79xx. (Sunt stab. cu un I<sub>o</sub> de max. 1A).

- 7805 ..... 7824 (9 vol.)
- 7905, 7915, 7912.

