

## Curs 6



## Comanda în undă plină

→ prin ea, th. sau triacurile sunt amoroase și nă  
conducă semialt. complete. Pt. aceasta, imp. de  
amorsare pe poartă sunt aplic. imediat dp. trec.  
prin O; cmd. în undă plină se fol. pt. consumatori  
de P mare și cu inertie; f. de cmdă în fază variația  
P prin conductie în undă plină gener. un spectru  
mult mai redus de armonici.

Referință var. sau ref. fixă

→ se referă la principiul după care se implem. var.  
de P; denumirile au rămas de la generația analogică  
a comenzi.

Cmdă în undă plină cu ref. fixă:

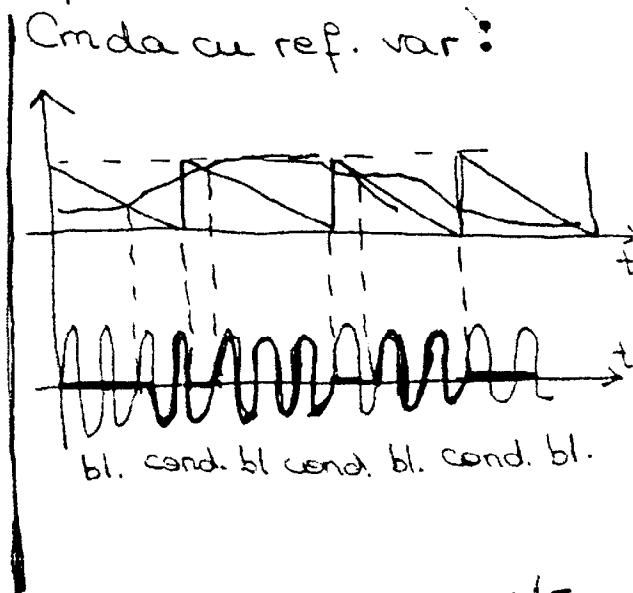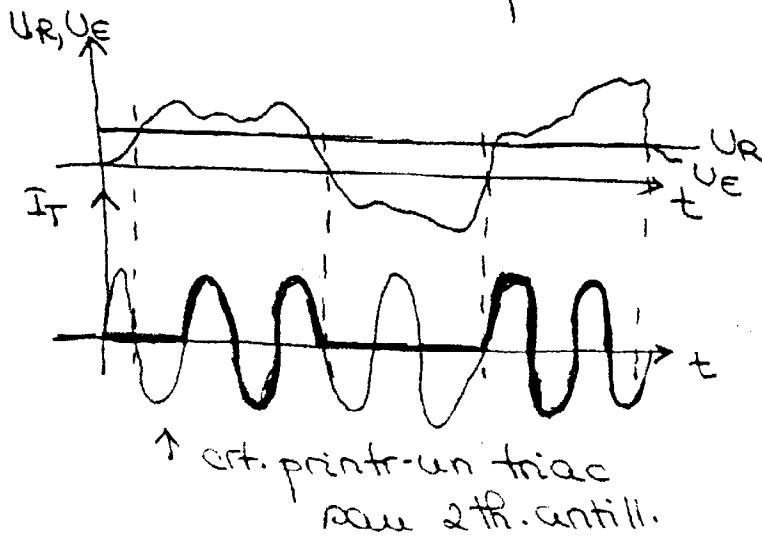

Cda cu ref. fixă este o cmdă total sau nimic, cda cu ref. var. creză și depend. (o proporționalitate) între tens. de eroare și tp. de conductie, respectiv

P pe g.

Aplicații ale th. și triacelor : Contactoare

→ dispozitive capabile să întrerupă sau să conecteze circ. electrice. Ele pot fi realiz. mecanic sau static.

Contactoare statice

→ sunt echipate cu  $\text{tr}$ , th sau triace. Neavând piese în mișcare, sunt mult mai fiabile în cond. normale de funcț. Cerințe:


- să nu distorsioneze c.c. care le parcurge:
  - în stare întreruptă să aibă  $R_{\text{on}} \rightarrow I_{\text{regid.}} = C$
  - în cond. să prez.  $R=0 \rightarrow$  c.c. de tens. pe contact.

Contactoarele mecanice se apropie mult de acest cerințe. Contact. statice prez. c.c. reziduale care pot ajunge la sute de mA, prez. c.c. de tens. în conductie de ord. 3-4 V. Dar ele sunt mult mai rapide decât contact. mecanice. Pot lucra în mediu grele, c. explozive și admit un nr. teoretic  $\propto$  de conectări și deconectări.

În contactoare, th. sau triacelor realizează fctia de întrerupător și nu variator de P.

Dat. conductiei unidir. a multor dispoz. semicond. de P, contact. statice sunt dif. pt. v.c. și co.

Contactoare statice de ca.

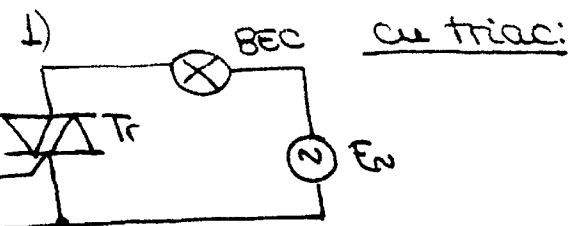

Fund un dispoz. cu cond.

bidir., triacul permite circ.

crt. în ambele sensuri, dc. i se dă cmdă pe poartă.

El va trebui să lucr. în undă plină. Blocarea se face la fiec. trec. prin O a tens. anodice și trebuie reamorcat la încep. fiecărei semiaj. în care treb. să conduce. P. fi comandat în poartă atât în co. cît și în imp.

2) Contactoare statice cu th în antil:

Circ. cu triac, deși mult

mai simplu, are 2 dezav.:

- crt. maxim de ord. zecilor de A (20-50A);

- este posibil ca pe g inductive

triacul să nu se mai blocheze. (triacul treb. să se blocheze într-un [] f. scurt în jurul trec. prin O qd).


Circ. cu th. acceptă cări mult mai mari și fiecare th are la dispoz. pt. blocare căte o semial.

(cea în care e polariz invers).

În Contact. cu 2 th. antil fiec. th. cond. căte o semial Cond. treb. realiz. în undă plină.


Dezav.: necesitatea generării a 2 convenzi izolate gal. între ele.

Este totuși sch. cea mai utilizată.

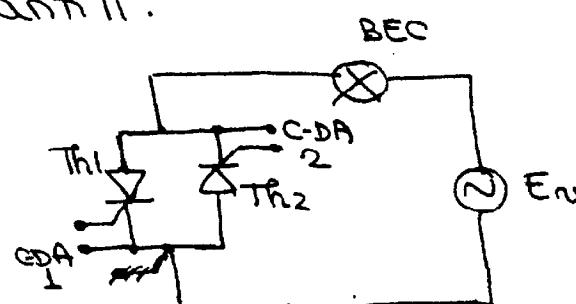

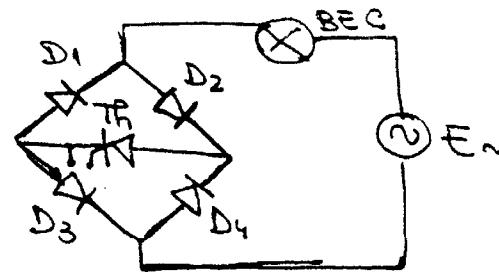
### 3) Contactorul cu th. în punte:

Dat. punctii D<sub>1</sub>D<sub>2</sub>D<sub>3</sub>D<sub>4</sub>, th. e parcurs de un crt. redresat 2x alternanta. El va cond. ambele semialt.



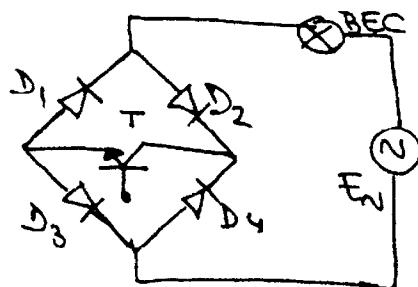Montajul fol. un sg. th., ceea ce simplifica circ. de colă. Căderea de tens. în cond. e > decât la schemele anterioare, deci și Pdissipatii va fi >. Desarea th nu e polarizat și invers, pot să apară prbl. la blocare, pe 2 inductivă. În locul th. se p. monta un TB astfel:



4) Sch. cu TB și p. folesi p. la tens.

de aproxim. 1000 V și un crt. de 30-40 .


F. de montajul cu th., necesită o cmdă continuă în bază pe

durata conducerii și  $\theta > \alpha$  circ. de cmdă. În sch.

blocarea p. fi realiz. oricând fără a trebui așteptat sf. semialternantei.

### 5) Contactor cu TB:

Cât tp. K este deschis, E

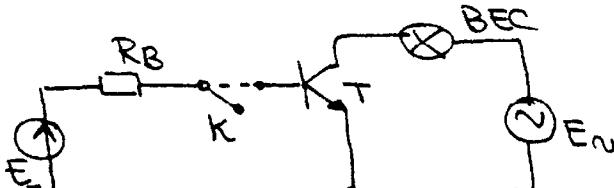


TB este blocat, tens. En fiind suportată pe semialt. pe de jocăt. C-E și pe semialt. neg. de jocăt. E-B. Desarea Ustr. a jocăt. EB e de ordinul V(6-7V), sch.

p. fi fol. doar la tens. mici. La înch. contactului K apare un crt. de bz. care saturează  $\rightarrow$  în sens dir. și în conducție inversă.

Contactare de cc.

1) Se fol.  $\rightarrow$  qifh.

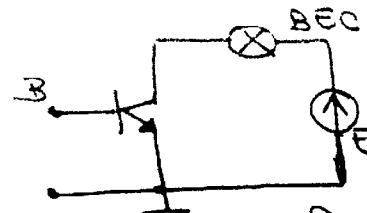

În cc. un crt. de bz. aux.



de mare. Indep. lui  $I_B = \rightarrow$  blocat. În regim de contacte  $\rightarrow$  comută relativ rar. În reg. de contactor, puterea dissipată  $P_d = P_c + P_{bl.} = V_{cc\ set} \cdot I_s + I_{cbo} \cdot E.$

2) Contactator de cc. cu th.

Th. conventionale nu pot fi fol. direct în contactarea de cc. Acestea nu pot fi blocați în lipsa unei circ. auxiliare de știngere. În sch. se pot folosi th. GTO.

3) Contact. de cc. cu 2 th.

și știngere capacitive:

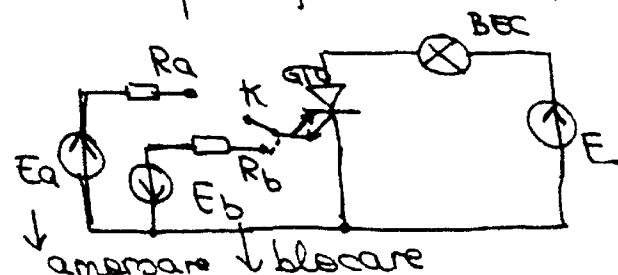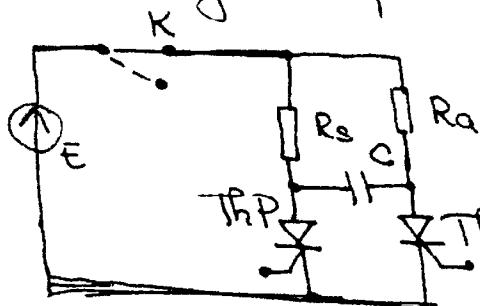

Sarcina contactorului e rez.  $R_s$ .  
Care p. fi alim. prin th. principal  
ThP. Intrarea lui în cond. se face

prin oda sa pe poartă. Blocarea th. principal se face prin th. auxiliar care împreună cu rez. aux.

și th de știngere. Amorsarea th. Th polariz. invers  
th. princ prin th de știngere, blocând astfel th princ.

Th. aux. răm. în cond. p. la amorsarea din nou a  
th. principal. Intrarea acesteia în cond. blocă th.  
aux. prin th de știngere. În regim stabil, un th.  
e în cond., celălalt e blocat. Dc. dint-o defect  
aurebels th. rămâne în cond., circ. nu mai p. fi  
comandat și th. treb. blocate prin desch. comut. k