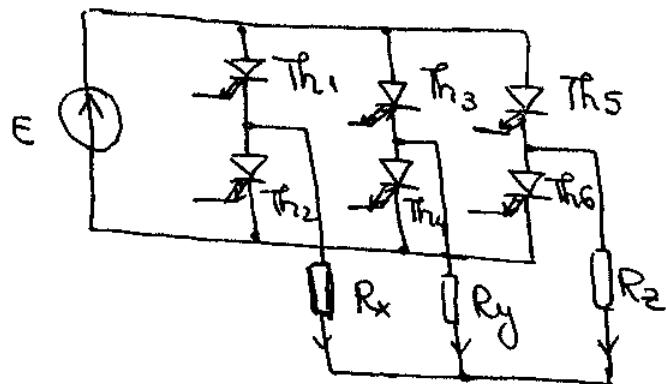


## Curs 9

## Invertor trifazat

→ se fol. în gen. pt. empl. motoarelor, motiv pt. că e necesară o formă de undă f. bună (f. apropiată de sinus).

Se fol. un inv. format din 3 puncti monofazate:




Trebuie utiliz. comutat. care să p. fi empl. atât pt. cond. cît și pt. blocare (care să aibă un circ. propriu de stingere).

În gen., inv.  $3 \times P$  lucr. pe sarcini echilibrate.  
( $R_x = R_y = R_z = R$ ).

Inv.  $3 \times P$  p. funcț. în 2 moduri ("programe")

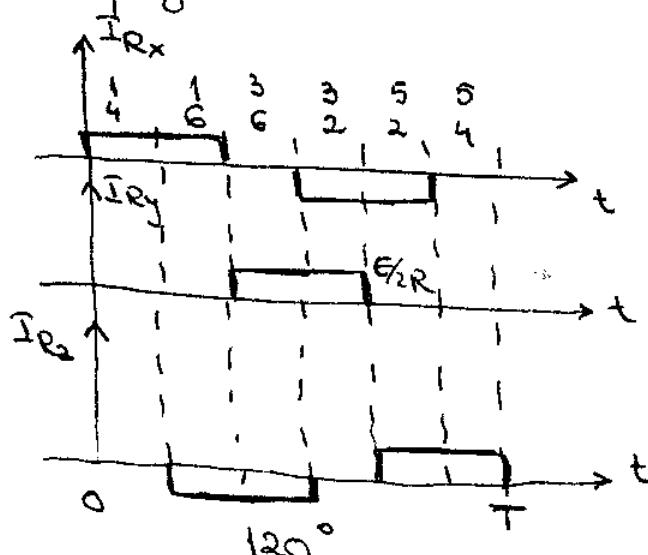
- progr. de  $120^\circ$ ;
- progr. de  $180^\circ$ .



Pe fiecare din cele 6 [] coresp. unei perioade. sunt parcuse de crt.  $2R$ , una de crt. poz., una de crt. neg. (prinț-a 3-a crt. = 0).

Tot în fiec. [] din cele 6 sunt în cond. 2 th. apartinând la 2 semipuncte diferențite, un th cu indicativ

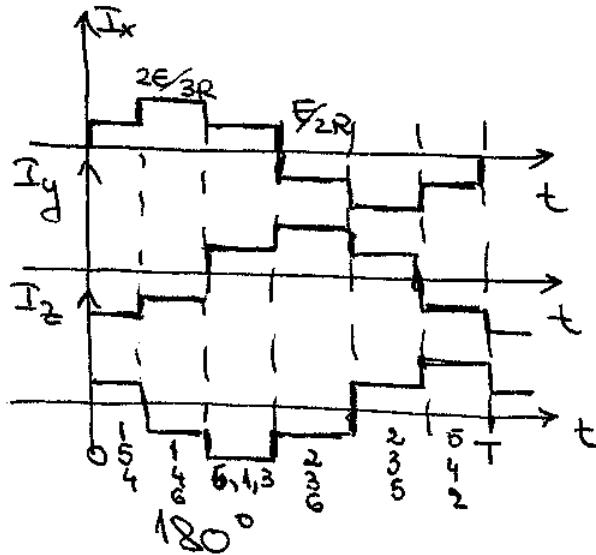impar ( $D+$ ) și un th cu ind. par ( $D-$ ). Acest lucru face ca în permanentă art. oā se închidă prin 2 R inseriate. Se constată că fiecare th. conduce o treime de perioadă ( $120^\circ = 360 : 3$ ). Tensiunea pe rezistențe este  $E/2$ .



Rezistențele sunt parcuse în perman. de crt. În fiec. mom. sunt în cond. 3 th., facând p. fiecare din cote și semipunte. Fiec. th. cond. cote și semiper. Progr. de  $180^\circ$  aplică mai multă P pe g.

### Stabilizatoare

→ dispozitive intercalate între alim. și g cu scopul de a menține st. ureal dintre param. alimentării g. Cele mai fol. sunt stab. de tens.

Stab. se clasifică după:

→ tipul crt. vehiculat:

- de crt. cont;
- de ca.

→ dp. modul în care se face stabilizarea:

- parametric (fol. în mod direct caract. neliniare U-I ale unor dispoz. sau comp.)
- cu reacție (sau cu compensare) ← funcț. ca sist. de regl. automată cu reacție neg.

→ dp. model în care luer. elem. de P :

- liniare;
- în comutatie.



$$U_o = f(U_i, I_o, \theta, t)$$

Pt. fiecare în parte dp. def. un coeficient de stabilizare.

$$\text{ex.: } k_u = \frac{\partial U_o}{\partial U_i};$$

Perform. unei stab sunt cu atât mai bune ce este coef. de stabiliz. dent. < (în II), deci cu cît măr.

Stabilizată depinde mai puțin de param. enumerati.



Stabilizare liniare

Stabilizare parametrice :

→ se utiliz. în mod dir. caract. nelin. a unei compoñ. electronice.

În prez. se fol. diodele stab. (Zener) și, mai puțin, becurile cu incandescentă.

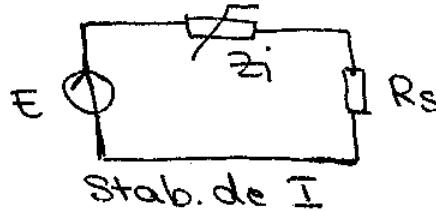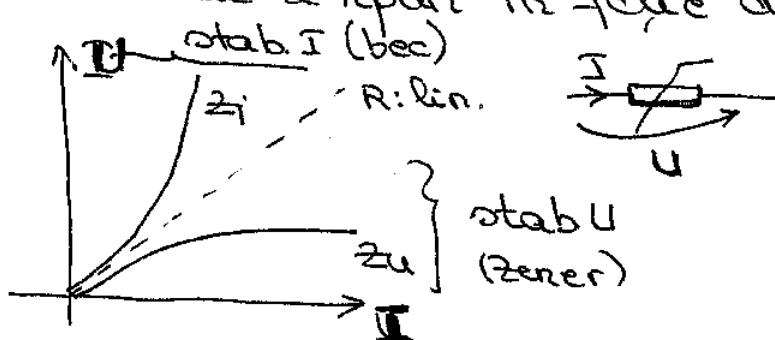Sunt de 2 tipuri în funcție de caracteristica elem.




Dat. elem.  $Z_i$ , crt. prin circ. are variatii mici. Eleu. stab., fiind inserat cu  $g \Rightarrow$  un stab. serie.

Avantajul fol. becului înlocul unei R la inadăc.  
acumulatorilor la magini e că acesta își micș.  
R, lăsând ast. să treacă.


Becurile se mai fol. ca referință  
în stabiliz. de c.a.

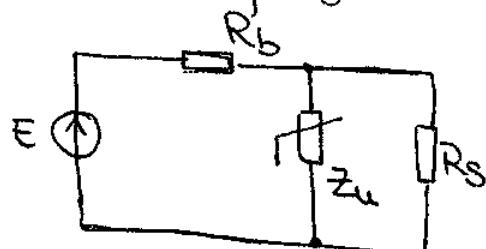Schisma prezentată (3) p. lucru și ce stab. U dc.  $R_g = \text{ct.}$



← stab. de tens. care fol. un elem.  
stab. de tip ZU (menține Ust. la  
borne). Dat. alim. din sursa de  
e necesară introduc. unei rez. de

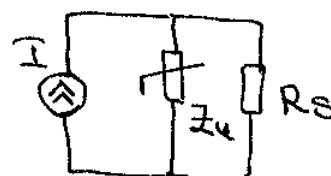balast  $R_b$ , care preia dif. de U dintre sursa de  
alim. și  $U_Z$ . Stab. astfel desenat e un stab. II,  
deoarece elem. nelin.  $\epsilon \parallel g$ .



Dc. alim. e din sursa de crt. nu mai  
e nevoie de  $R_b$ . (In schimb la I sech.  
ar trebui să R în II).

Aceste scheme însă nu prea se folosesc.


### Diode stabilizatoare

→ este o diodă cu Si, capabilă să lucreze în zona  
de strâpungere în U inversă.


Stabiliz. U se produce prin 2 mecanisme:

- prin efect Zener pt. Ustr. până la 5V
- prin efect de avalanșă pt. tens. >.

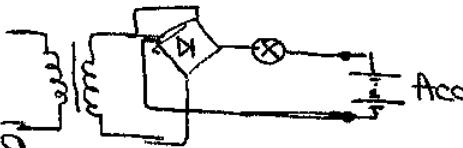În zona de 5V sunt prezente simultan ambele  
efekte. Pt. diodele Zener, Ustr. scade cu temp.



Pt. diodele cu avalanță, cr. cu temp.

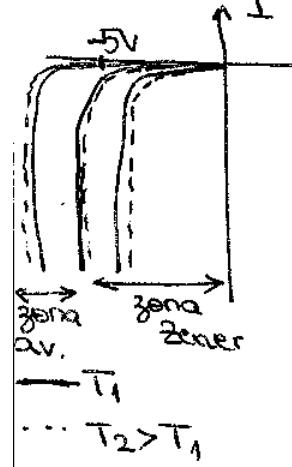


În zona 5V sunt ambele efecte, de aceea dc. e posibil să pref.

utiliz. diodelor de 5V, care prezintă o fugă termică minimă. Dc. nu e posibil, dioda stab. treb. compensată termic cu alte elec. (termistoare sau jfocturi)

$\Rightarrow$  și posib. inserarea a 2 diode stab. (una cu coef. +, una cu -)

Dimensionarea unei sch. cu  $D_Z$ :

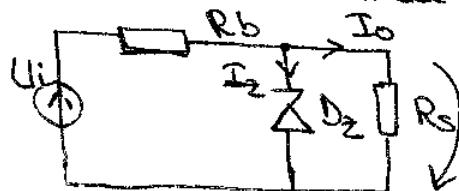


$\rightarrow$  trebuie aleasă  $D_Z$  și calc.  $R_{bi}$ ;  $U_0$  Sch. treb. calc. pt. t. c. defavorabile, tinând cont de limitele valurii.

maximă și minimă, abaterea de stg. a  $U_Z$ , limitele de var. ale  $R_s$ . În funcție de acestea se alege tipul diodei (P-n-p-n).

Dp. alegerea diodei se p. calc.

$R_b$ . Pt. ca sch. să funcț. bine să nu se lucr. pe cotul de străpungere.

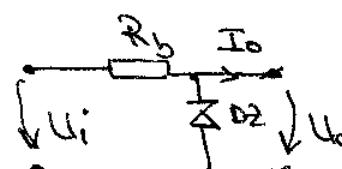Pt. un montaj cu diodă pot să înlocuiesc  $D_Z$  cu un grup



$\Rightarrow$  putem să calc. variatiile la ieșire:  $\frac{\Delta U_o}{\Delta U_i}$  și  $\frac{\Delta U_o}{\Delta I_o}$

$$\frac{\Delta U_o}{\Delta U_i} = \frac{r_d}{r_d + R_b}$$

$$\frac{\Delta U_o}{\Delta I_o} = r_d \parallel R_b$$

$\hookrightarrow$  trebuie să fie cît <

Se pot conecta în lanț mai multe celule de stabilizare, obținându-se astfel tens. intermedieare și o tens. stabilizată finală de calitate superioară. Pt. lucrul în ca. se pot desena sch. cu diode stab. montate în serie și în sensuri opuse.