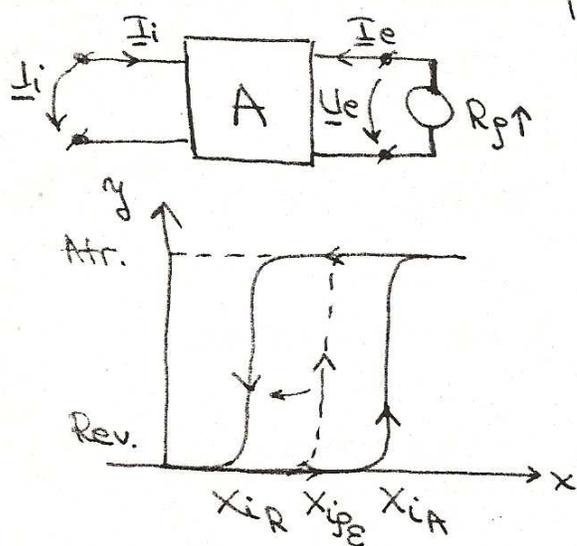


Curs 2

Relee electronice

→ un ans. form. dintr-o parte electronică și un relee elug. ob., av. ca rol îmbunăt. calit. de funct. ale releului sau și conversia acestuia pt. a-l face sensibil la var. unor mărimi precum  $D, \varphi, tp$  sau codificarea unor impulsuri.



1) Relee el. de tens. :

$$|H(j\omega)| = Au = \frac{Ue}{Ui}$$


îmbun. Q al unui relee elugd

$$Q = \frac{Urev}{Uatr} = \frac{Irev}{Iatr}$$

Cond. de siguranță care se imp. pt. rel. el. de tens. :

Resp. principiului FAIL-SAFE (defectarea de ordin 1 → eg. comp la un mom. dat - treb. să opr. funct. echipam.). Relee de U/I → c.c. / c.a.

Relee de c.c. cu 1 +

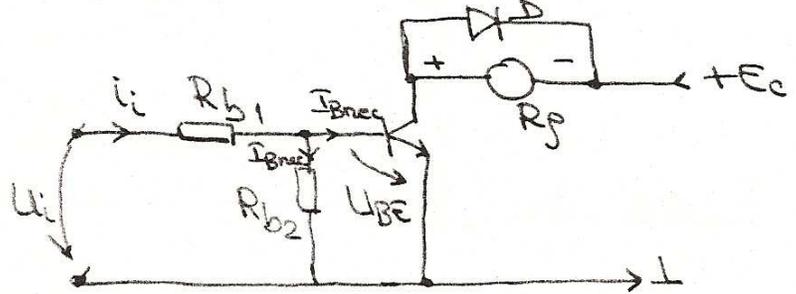

$R_p$	Tranz.
$P_{infaz.}$	$h_{11} = \frac{U_i}{i_i} (Z_i)$
$L_{bob.}$	$h_{21} = \frac{i_2}{i_1} (\beta)$
$I_{act.}$	$V_{CE0}$
$I_{rev.}$	(gol)
	$i_{cmax}$
	$P_{dmax}$
	$t_{off}$ →

$$V_{CE0} \gg V_{pmax} \cdot 2, 2E_c$$

$t_{off}$  (t de comut. din blocat în sat și invers)

→  $U_{CE sat.} \approx 0,3V$ . / Scheme sigure:


- D.p.d.v. structural, schemele au o fiab. intrinsecă.
- Prin calculul reg. de funct. a fiec. componente (regim descărcat de funct.)

La analiza structurală a schemei se constată că ea nu coresp. principiului fail safe, deoarece scurtcirc. CE provoacă menținerea a drasă a releului indif. de oemn. de la in.

$$K_{sa} = \frac{U_{ef atr.}}{U_{nominal atr.}} = \frac{I_{ef atr.}}{I_{nom. atr.}} \in 1,5 \dots 2 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} I_{ef atr.} = K_{sa} I_{nom atr.} \\ \\ \end{array}$$

$$K_{sr} = \frac{U_{ef rev.}}{U_{nom. rev.}} = \frac{I_{ef rev.}}{I_{nom. rev.}} \in 0,5 \dots 0,75 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} I_{ef. rev.} = K_{sr} I_{nom rev.} \\ \\ \end{array}$$

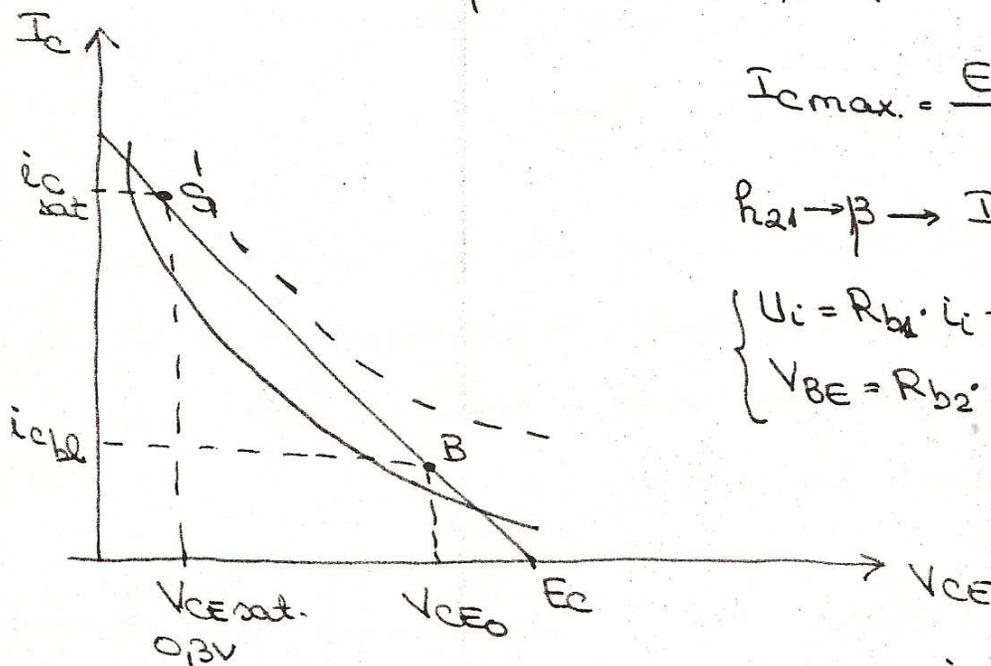Determinarea param. de funct. ai schemei:



$$I_{c max.} = \frac{E_c - V_{CE sat}}{\rho}$$

$$h_{21} \rightarrow \beta \rightarrow I_{B nec.} = \frac{I_{c max.}}{\beta}$$


$$\left\{ \begin{array}{l} U_i = R_{b1} \cdot i_i + R_{b2} \cdot i_{B nec.} \\ V_{BE} = R_{b2} \cdot i_{B nec.} \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} R_{b1} \\ R_{b2} \end{array}$$

$$P_{d max} \ll P_{d adm.}$$

$$P_{d max. pe ts} = U_M \cdot i_M = \frac{I_{c sat.}}{2} \cdot \frac{E_c}{2}$$

M ← un pct.

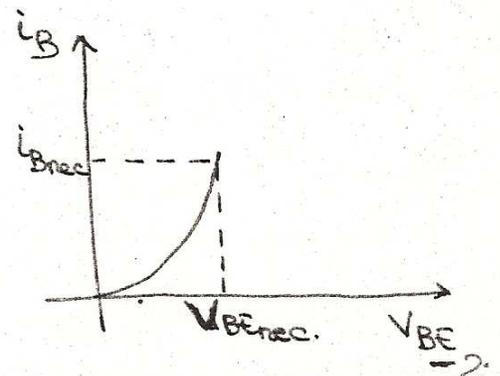Dioda are rol de prot. a ts la trecerea din sat. in blocat.





$$e = -\frac{\Delta V}{\Delta t} = -\frac{L \cdot i_{sat}}{t_{off}} \approx \text{ sute KV}$$




$$P_d = i_D \cdot e \Rightarrow W_D = \frac{L i^2}{2}$$

↳ puterea prin diodă.

↳  $R_E$  de curent alternativ ( $R_E \leftarrow$  relec electronice)

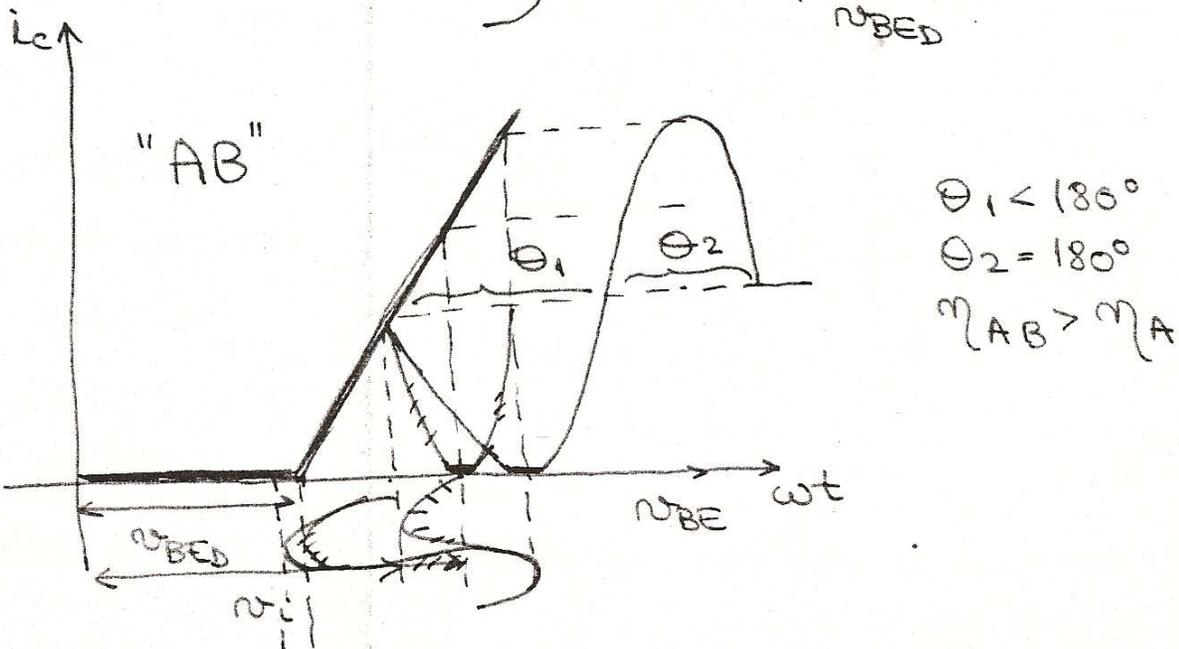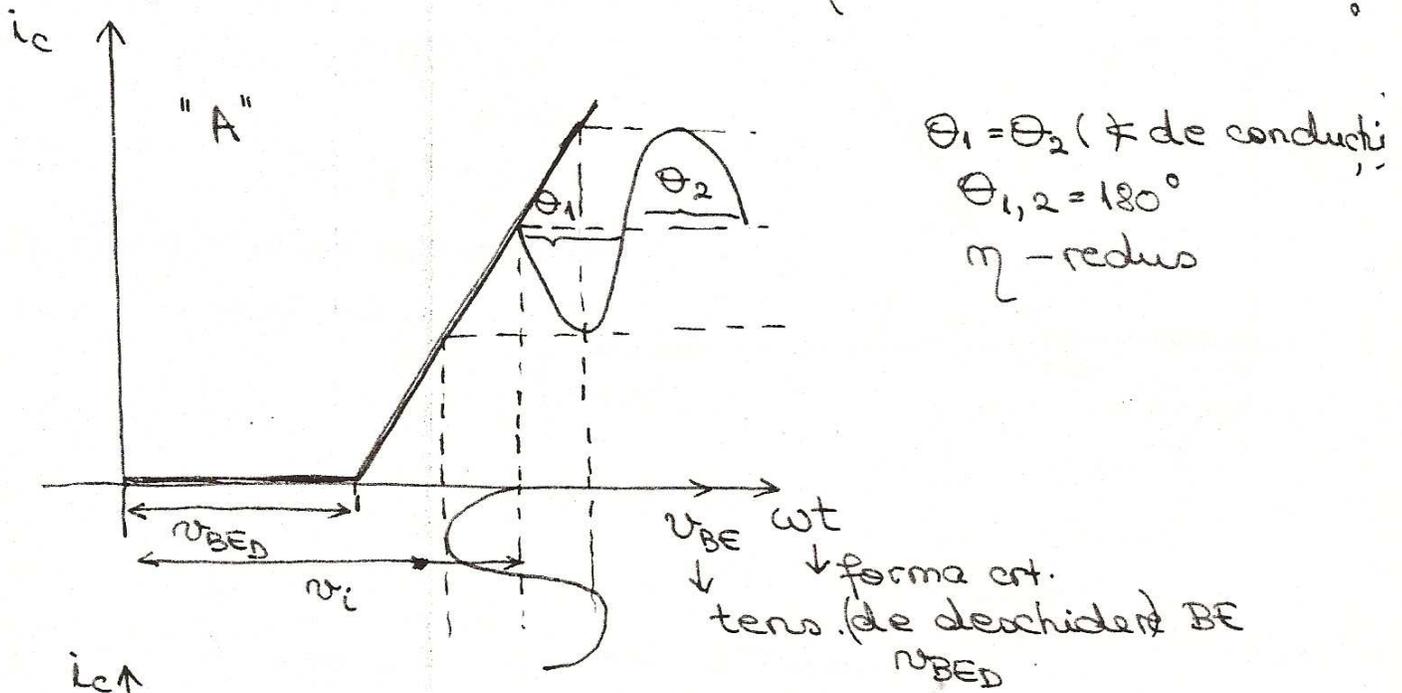→ elimină deficiența unei def. de ord. 1 prin interpun. între  $\rightarrow$  final și releul de execuție a unui transform. separator.  $\rightarrow$  imp. să se analiz. funcț. unui  $R_E$  decă prin prima cls. de funcț. a  $\rightarrow$  intrucât cons. de  $W$  și  $\eta$  releelor electronice depind de acestea.



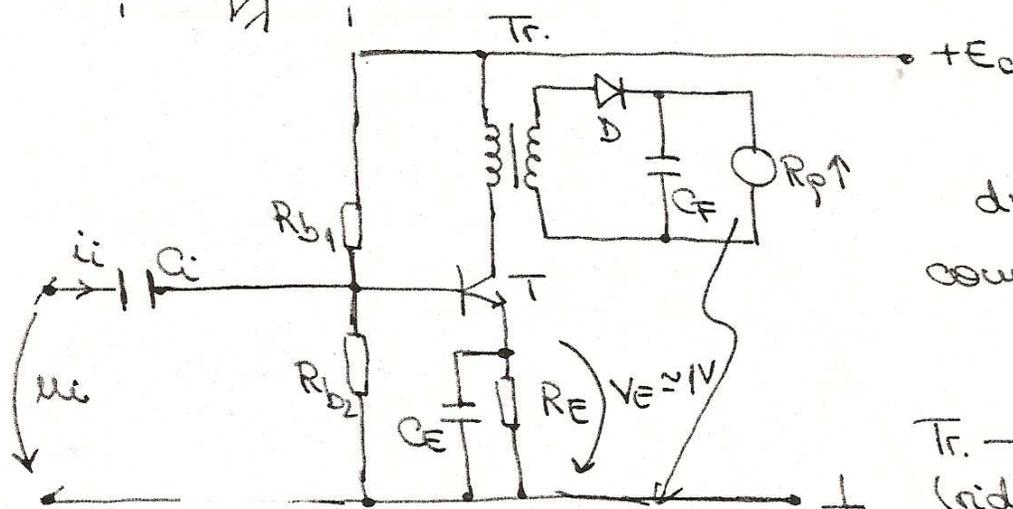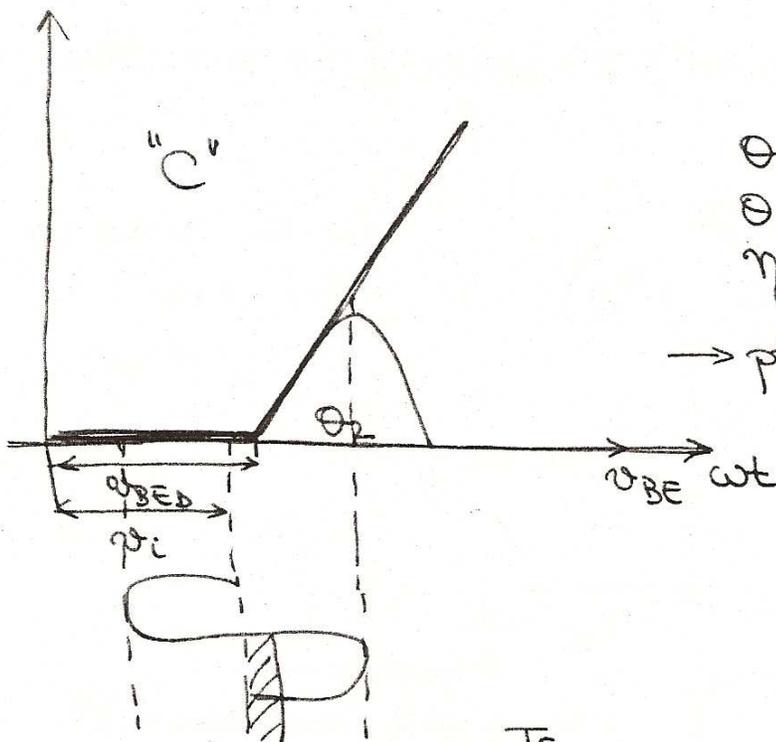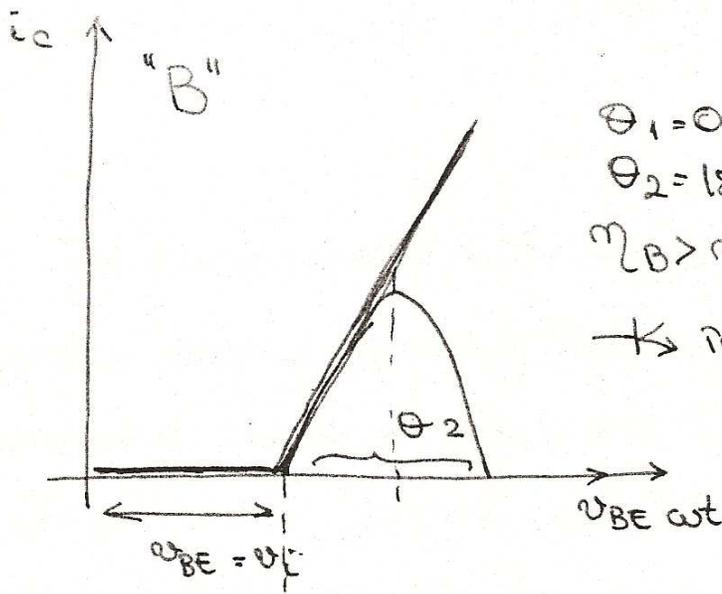

defectarea unei  
 compon.  $\Rightarrow$  revenirea  
 releului.

$Tr. \rightarrow R_1 < R_2$   
 (indicator de tens.)

**"A"**  
 $C_i \leftarrow$  prima sep. galvanică (oprirea cc. la intrare).  
 El se calculează ca să permită trecerea unui - 4 -

spectru suf. de  $\nu$  joase fără a favoriza prin aceasta  
dc. e posibil, amplificarea "drumului". (comp. a  $\nu$   
de alim. de la rețea  $\leftarrow$  comn. parazit pe 50Hz.)

$C_i \rightarrow \tau = C_i \cdot Z_{in}$ . Dc.  $\tau$  se alege conf. criteriului de  
mai sus  $\Rightarrow$  sch. bine alim. la in.

Def. lui  $C_i$  prod. deficiente pt. că lavă să treacă  
comp. cont. ce p. medif. pot. de funcț. al  $\rightarrow$ .

$R_{b1}, R_{b2}$  se calc. ca și în sch. precedentă, având însă  
grijă să se aleagă un crt.  $I_D$  prin diviz. de tens.  $\geq 10 I_B$   
ai. absorbția de crt. în bz. să nu infl. polariz. bazei.

Dc.  $R_{b1}$  se def. prin scurte. se prod.  $\odot$  def. în lant  $\Rightarrow$   
 $\Rightarrow \rightarrow$  se distr. prin ambalare termică. Dc.  $R_{b1} \leftarrow$  gol  $\Rightarrow$

$\rightarrow$  trece din cls. A în cls. B sau C.

$R_{b2}$  (scurte.)  $\rightarrow$  pune releul în scurt.

$\rightarrow$  întrerupere  $\Rightarrow \rightarrow$  se supraîncalză.

$C_E, R_E \leftarrow$  regl. amplificării de c.a.  
grup.

Separat, dc.  $C_E \leftarrow$  scurt  $\Rightarrow$  necesit. unui revar.  $>$  la in.  
și scade amplif. de c.a.

$\rightarrow$  întrerupere  $\rightarrow$  scade amplif. de c.a.

$R_E \leftarrow$  se proiect. ai.  $U_{RE} \geq 1V_{cc}$ . și are rol de  
stabiliz. termică a  $\rightarrow$

$$E_c = V_{ce} + V_E$$

$R_E \leftarrow$  scurte.  $\rightarrow$  are ca efect imposib. regl. termice (cr. crt.  
în colect.  $\rightarrow$



Compensarea pragului de 0,6V e det. de transf.  $\frac{U_1}{U_0}$

$R_3$  se alege de o val. comparativă cu imped. în c.a. văzută în emitorul  $\rightarrow (Z_e)$ .

Rvăzută în primar:  $R_p = \frac{R_s}{n^2} \left( = \frac{1000}{36} \approx 30\Omega \right) \leftarrow R_3$ .

$n$  ← rap. de transf.

Rolul lui  $R_3$  este de a compensa creșterea de crt. ce p. apărea la scurtcirc. înfăș. I ale transf. de ieșire. ( $R_3$  protej.  $\rightarrow$  finale de ardere).


3 niv. de oep. galv. între in. și ieș.:

$\rightarrow T_{ri}$ ;  $C_1$  și  $C_2$ ;  $T_{FE}$ .

O met. de îmbun. e fol. unei punți dublă-alt. (f. de ach. pt. cls. A).


(f) def. de ord. 1 nu ment. atras releul, ci prod. (cel mult) revenirea acestuia.

### Relee electronice de timp

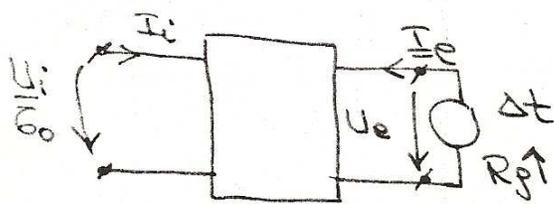

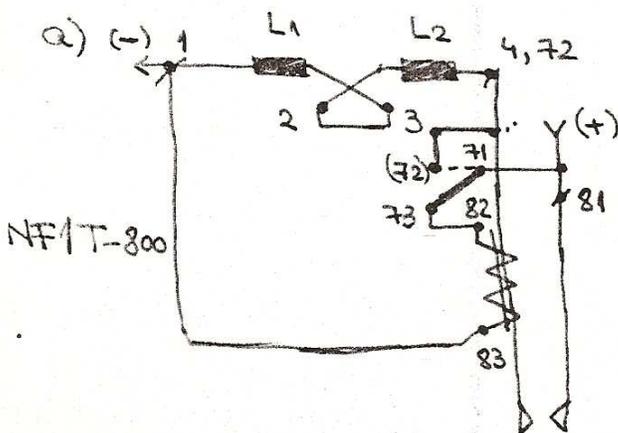- a) - Relee termice (funcț. întârz.)
- b) - Relee el. de tp. (cu RC, ~~tr~~ sau cu nr. de imp.)

La in. montează atât U sau I, cât și mov. de tp. la care sunt aplicate. (Lucr. ca temporizatoare).



Nichelină, wolfram, constantan (bimetal)


Contactul de lucru se stab. dp. un anuu. tp. (dep. de temp. ambientă)

$T_{med. [^{\circ}C]}$	$U_{adm.}$	12V	13,2V
+20	max 11 s	min 5-8	min 4
+40	max 11 s	min 4-5	min 4
-25	max 12 s	min 10	min 9

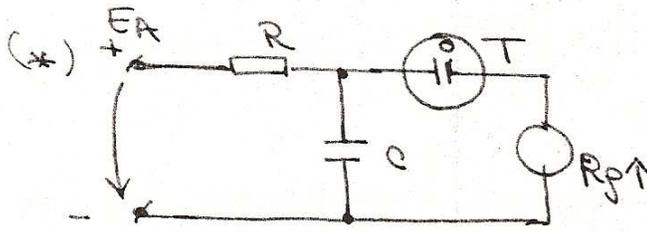b) ← se realiz. cu un tub special cu gaz (cu 2 electrozi)

(Tubul cu gaz. p. fi fol. ca o diodă cu prag.)

→ - cu temporiz. la atragere (\*) sau la revenire:




$E_A \leftarrow$  mare  $\sim 150 \rightarrow 300$  Vcc.

$R_C = \bar{0}$

Durata de tp. de temporiz.

este durata de cd.  $\uparrow$  a început să se încarce p. cd. se atrage reful.

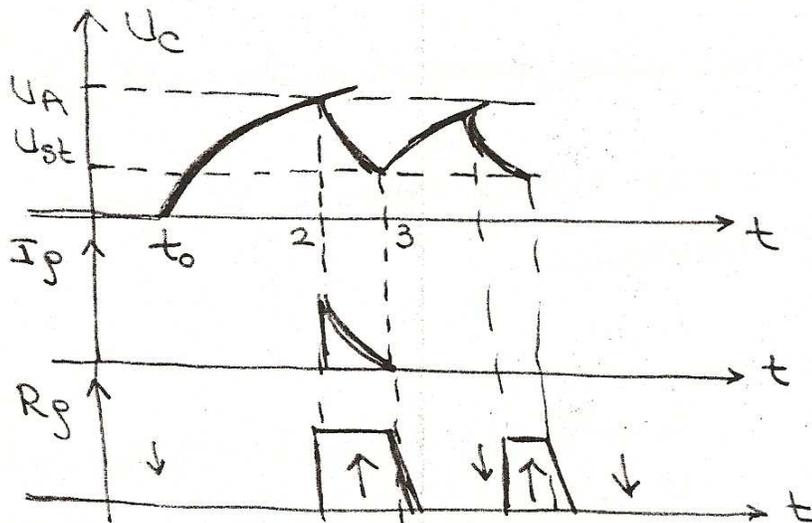$\Rightarrow$  are loc un fen. de oscilație (sch. de oscilator)



$$U_c = E_A (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$U_{st} \leftarrow$  stingere

$R \rightarrow$  zeci  $M\Omega$

$\vdots$

sute  $M\Omega$

$C \sim$  sute  $\mu F$ .